五级流水线 MIPS CPU 实验报告

计算机科学与技术

19307130296

孙若诗

1、实现指令

1.1 R型指令

R-type = op(6) + rs(5) + rt(5) + rd(5) + shamt(5) + funct(6)

- addu : GPR[rd] = GPR[rs] + GPR[rt]
- subu : GPR[rd] = GPR[rs] GPR[rt]
- and : GPR[rd] = GPR[rs] & GPR[rt]
- or : GPR[rd] = GPR[rs] | GPR[rt]
- nor: GPR[rd] = ~(GPR[rs] | GPR[rt])
- xor : GPR[rd] = GPR[rs] ^ GPR[rt]
- sll : GPR[rd] = GPR[rt] << shamt
- sra : GPR[rd] = GPR[rt] >>> shamt (arithmetic)
- srl : GPR[rd] = GPR[rt] >> shamt (logical)
- slt : GPR[rd] = (GPR[rs] < GPR[rt]) (signed)
- sltu: GPR[rd] = (GPR[rs] < GPR[rt]) (unsigned)
- jr : pc = GPR[rs]

1.2 I型指令

I-type = op(6) + rs(5) + rt(5) + imm(16)

- addiu : GPR[rt] = GPR[rs] + sign_extend(imm)
- andi : GPR[rt] = GPR[rs] & zero_extend(imm)
- ori : GPR[rt] = GPR[rs] | zero_extend(imm)
- xori : GPR[rt] = GPR[rs] ^ zero_extend(imm)
- slti : GPR[rt] = (GPR[rs] < imm) (signed)
- sltiu : GPR[rt] = (GPR[rs] < imm) (unsigned)
- lui : GPR[rt] = imm << 16
- beq: if(GPR[rs] == GPR[rt]) pc += 4 + imm << 2
- bne : if(GPR[rs] != GPR[rt]) pc += imm << 2
- lw : GPR[rt] = mem[GPR[rs] + sign_extend(offset)]
- sw : mem[GPR[rs] + sign_extend(offset)] = GPR[rt]


1.3 J型指令

J-type = op(6) + instr_index(26)

- $j : pc = (pc + 4)[31:28] + (instr_index << 2)$
- jal: GPR[31] = pc + 8, $pc = (pc + 4)[31:28] + (instr_index << 2)$

2、阶段分析

参考《数字设计和计算机体系结构》中五级流水线设计

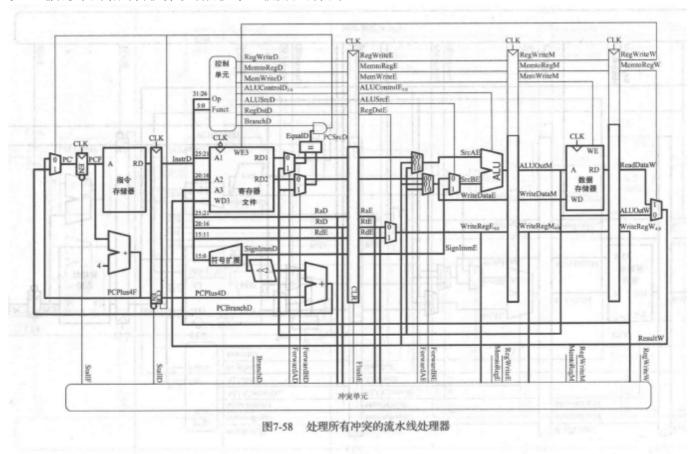

2.1 Fetch

这一阶段选择下一条执行的指令地址,并与指令内存交互。SelectPC阶段整合在fetch内,但SelectPC计算出的PC要在时钟上升沿才进入fetch。

2.2 Decode

这一阶段的主要任务是:指令解码,生成控制信号、从 Regfile (寄存器文件堆) 中读取数据、判断是否跳转。

decode内部控制信号为14位,构成方式为sign_extend(1) + imm_type(2) + reg_dst(2) + reg_write(1) + alu_shamt(1) + alu_imm(1) + alu_funct(4) + memtoreg(1) + mem_write(1)。由于前五位信号仅在decode内部使用,输出控制信号为9位。

首先根据op和funct生成控制信号,从instr获取rsD、rtD、st_imm和shamtD,hazard转发生成修正值rsHD和rtHD。根据reg_dst确定写入寄存器的地址,sign_extend后根据imm_type确定立即数的运算值。

2.3 Execute

这一阶段的主要任务是完成计算,围绕ALU展开。

Execute模块的输入数据同样经过hazard转发。首先根据alu_shamt、alu_imm处理出ALU的两个参数,例化ALU进行运算。

rd和vt的值不发生改变,仅传向下一个阶段。

2.4 Memory

这一阶段与Data Memory进行数据交互。

2.5 Write Back

这一阶段向regfile写数据。

由于regfile已经例化,本模块仅需将reg_write传递给write_enable,将rdM传递给rdW,再根据memtoreg选择写入变量为ReadDataW还是ALUout即可。

2.6 Regfile


这一模块用于读写寄存器。有一个写端口,两个读端口,其中读地址来自D阶段,写地址来自W阶段。写部分是时序逻辑,读部分是组合逻辑,并选择更新过后的结果。

2.7 Hazard

这一阶段进行转发和阻塞。具体条件详见5.2、5.3部分。

3、实验现象

| srsgrs-virtual-machine:-/桌面/ICS-2021Spring-FDUS make verilate TARGET=mycpu/SRAMTop
| verilator --cc -sv --relative-includes --output-split 6000 --trace-st --trace-st --no-trace-params --Mdir build/gcc/mycpu/SRAMTop/verilated --top-module SRAMTop --prefix VMod
| -y source/entil/ -y source/fny -y source/fny -y source/mycpu -y source/mycpu/writeback -y source/mycpu/memory -y source/mycpu/fetch -y source/mycpu/execute -y source/mycpu/d
| code -y source/mycpu/hazard -Wall -Wno-IMPORTSTAR | source/mycpu/SRAMTop.sv

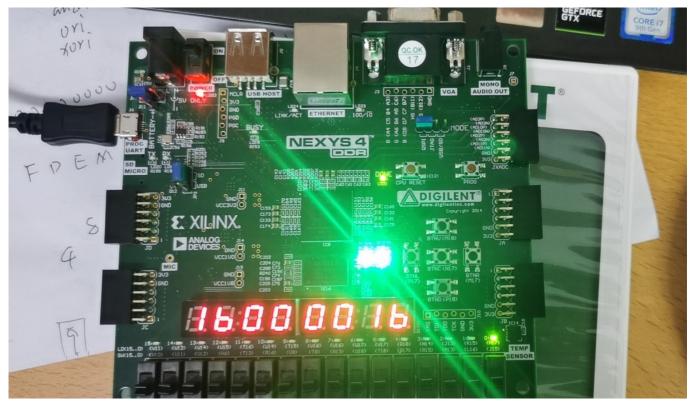

4. 修正BUG列表

- 1. LW在M阶段同样需要阻塞, hazard输入增加loadM信号。
- 2. ADDIU中imm同样为符号扩展,只是比较时作为无符号数。
- 3. strobe为4位信号,需要将一位的mem_write信号重复四次。
- 4. JR进入D阶段时,若相关寄存器处于E阶段将被写,同样需要stall (遵循E阶段不作为转发来源的原则)。
- 5. resetn初始化与组合逻辑产生多驱动。若组合逻辑能自然赋值就不要重复操作,时序逻辑中只初始化那些CPU运行后也需要在时序逻辑中赋值的内容,也即EMW阶段的输入信号。
- 6. SelectPC计算跳转pc使用的是D阶段的pc,因此开始也将D阶段pc赋初值,但是这样会导致第一条指令被重复执行。实际上第一周期必定不会跳转,只需要初始化instrF即可。
- 7. 除了MyCore中控制的时序逻辑需要stall, fetch中更新pc和instr也需要被阻塞。
- 8. logic _unused_ok = &{iresp......}; 用于在verilator中解决必要的unused warning。
- 9. verilator中引用库需要加文件路径。
- 10. 变量重复定义在vivado中只是Warning,使用verilator才会得到Error提醒。
- 11. SW阶段是不修改寄存器的, reg_dst设为0, 避免hazard错误地转发E阶段结果。

5、讨论

- 1. 不同指令需要用到的流水线阶段可能不同:加法指令似乎不需要经过 Memory 阶段。能让它跳过 M 阶段吗?
- 可以但很没必要。在其他指令仍然为五级流水的情况下,增加E到W的数据通路只会让电路结构更加复杂。何况加法跳过了M阶段,后续指令仍在E阶段,并没有节省整体运行时间。如果一开始就对指令分类执行,可以有不同流水级数的实现,但是又要考虑在不同流水线之间传递数据的成本。
- 2. 转发部分: 哪些指令写通用寄存器? 电路图中的哪些数据线可作为转发来源? 转发条件是什么? 优先级是什么?
- 除了SW、BEQ、BNE、J、JR, 几乎其他所有指令都要写通用寄存器。

• 电路图中M阶段接受的ALUout和W阶段将写入寄存器的数据可作为转发来源。为什么不采用E阶段的结果? 此时还不能确定数据已经准备好,毕竟E阶段的输入也需要转发。

- 转发条件是这个数据将被写入寄存器,且写入地址等于D或E阶段访问的地址。E阶段需要转发显然,D阶段则是为了及时确定分支是否跳转。
- Memory比WriteBack优先级更高,因为它包含了更新的执行指令的结果。
- 3. 冲突阻塞部分: D 阶段取数据, E、M、W 阶段的写数据会造成冲突。哪些情况应当阻塞流水线?
- LW更新了寄存器,但是寄存器的值要到W阶段开始才获得(M读取+内存延迟),此时D阶段取数据会产生冲突。
- D阶段要产生是否跳转的信号,但E阶段还在对相关寄存器进行计算,也就是寄存器数据还没有准备好,需要阻塞。
- JR处于D阶段,此时若相关寄存器处于E阶段,需要阻塞一周期。
- 4. 延迟槽是如何起作用的?
- 第一周期: fetch接受pc1;
- 第二周期: pc1进入decode, fetch接受pc2; 此时pc1形成的pc进入selectpc。
- 第三周期: pc1进入execute, pc2进入decode, pc1形成的pc进入fetch。
- 因此如果pc1要求跳转,它后续一条指令pc2仍会照常执行,直到再下一条指令才做出反应。这就是 "delay slot"的机制。
- 没有指令被错误地执行,代价是需要在decode阶段决策是否相等,要求寄存器变量的值被及时转发。
- 5. 内存延迟解决方法
- 直接将instrF接入D和Regfile,将dataoutM接入W。需要注意的是,instrF应与D阶段pc保持一致,因此 stall时F阶段不要读指令内存。
- 6. 既然LW已经stall, W阶段转发的意义是什么(W阶段才确定的数据不是只有LW吗)?
- 流水线每个阶段的数据都是不同的,可能刚进入decode的指令和W阶段寄存器冲突,此时转发不是由于 W阶段刚得到数据,而是因为decode刚得到指令。
- 7. \$signed()是强制类型转换, signed'是类型声明, 两种写法是等价的。
- 8. 进一步体会到了硬件编程和高级语言的不同。因为一个变量只允许assign一次,所以之前的结果不能覆盖,只能再新建变量赋值,对应到硬件上就又增加了一层。如果结构预先未经过审慎设计,电路和代码都会过分复杂。
- 9. 感觉自己学习本实验相关知识的顺序有些问题。第一周安装环境+读文档,第二周读了数逻和ICS上下的各册课本相关部分,虽然对流水线结构有浅显了解,但是自己实现还是毫无头绪。直到最后一周开始对照电路图和示例代码,从E阶段写起,到D阶段control设计就清晰许多,完成SelectPC后完全理解了流水线的各种工作细节,再去读课本才感到通透。脱离实践的理论意义毕竟有限,何况文字也本来是用来解释而非规定系统的,编程语言在这方面效果更佳。
- 10. 感谢老师和各位助教学长的指导。争取下次不做ddl战士。